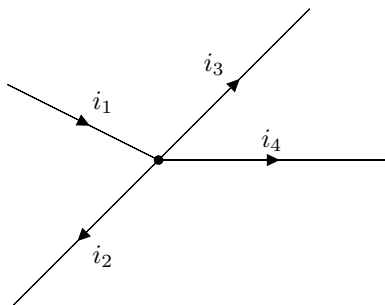
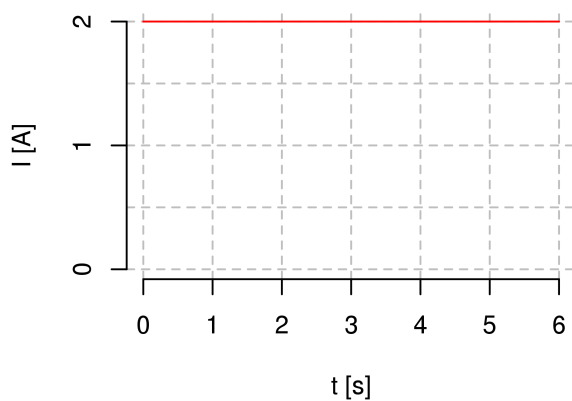
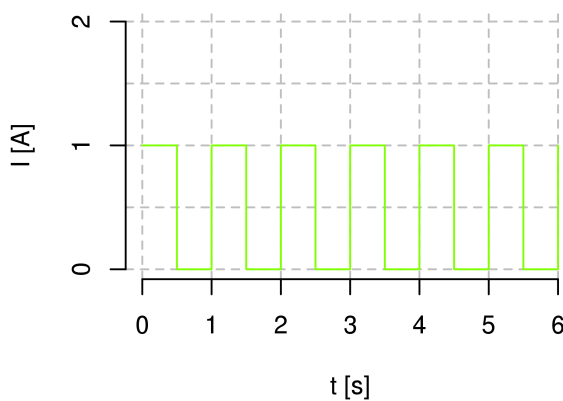
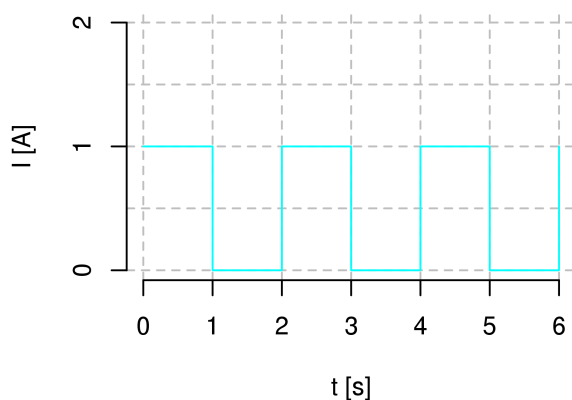
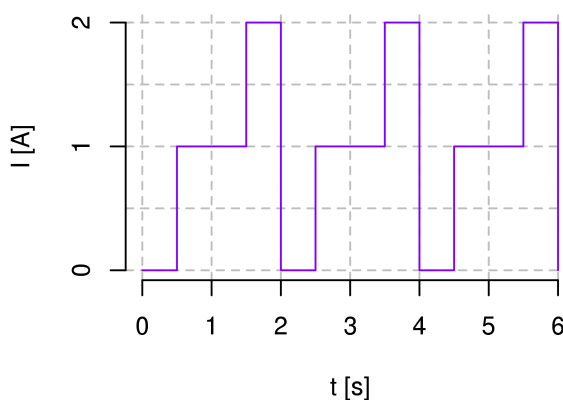


Knotenpunktregel

Beispiel 1

Für den untenstehenden Knoten ist der zeitliche Verlauf der drei Ströme $I_1 = f(t)$, $I_2 = f(t)$ und $I_3 = f(t)$ bekannt. Zeichne den fehlenden Strom I_4 auf.


 I_1

 I_2

 I_3

 I_4


Stromverlauf