

Knotenpunktregel

Beispiel 2

Für den untenstehenden Knoten ist der zeitliche Verlauf der drei Ströme $I_1 = f(t)$, $I_2 = f(t)$ und $I_3 = f(t)$ bekannt. Zeichne den fehlenden Strom I_4 auf.

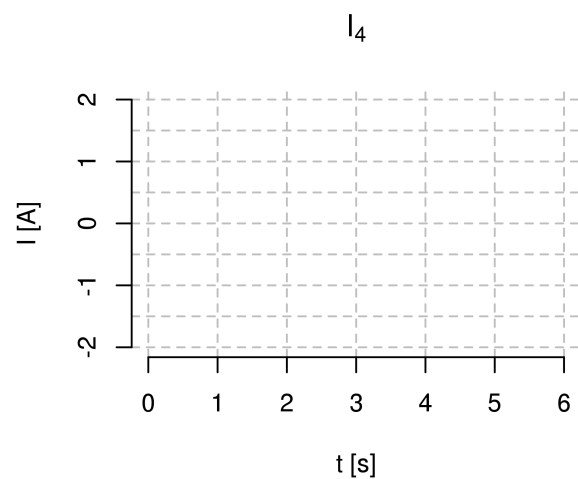
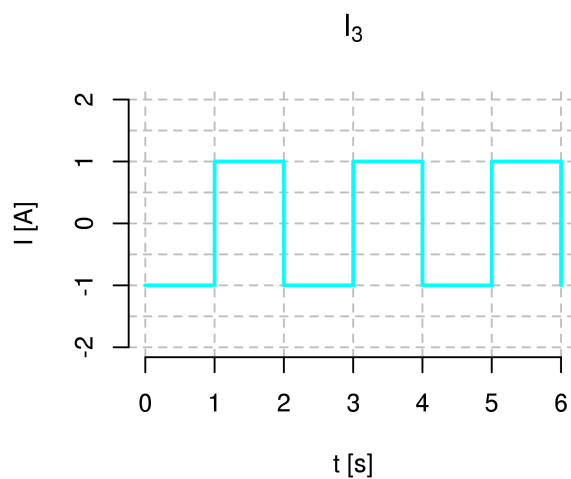
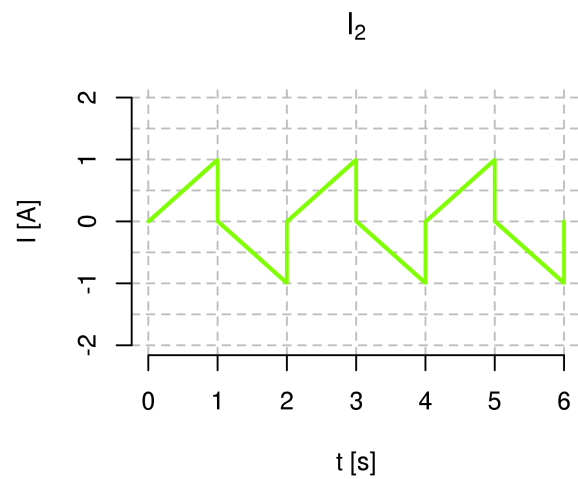
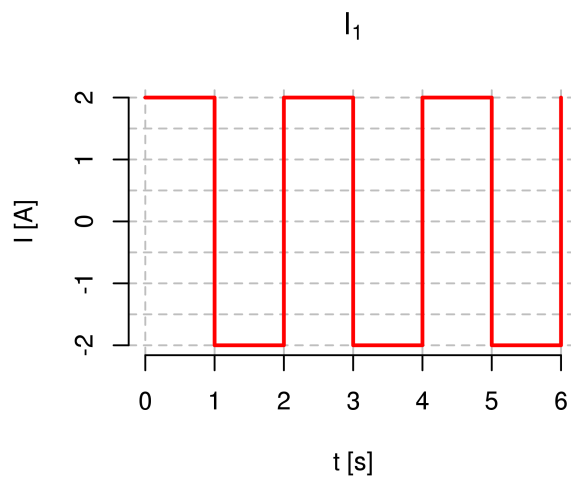
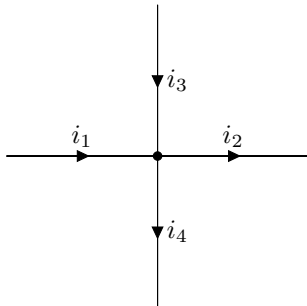


Figure 1: Stromverlauf